

# Digitalna vezja

## Primeri nalog za izpit

**Učbenik: Mira Trebar, Osnove logičnih vezij, 2005**

Naloge z rešitvami:

Poglavje 3: Booleova algebra

Poglavje 4: Logične funkcije

Poglavje 5: Minimizacija logičnih funkcij

Poglavje 6: Dvo- in več-nivojske logične funkcije (brez Reed-Mullerjeve oblike)

Poglavje 7: Aritmetična vezja

Poglavje 8: Strukturalni gradniki

Poglavje 9: Programabilni logični gradniki

Poglavje 10: Sekvenčna vezja

Poglavje 11: Končni stroj stanj - avtomat

### Druge naloge (brez rešitev)

#### **Booleova algebra in logične funkcije**

Primer 1:

Za podan izrek zapišite dokaz z uporabo postulatov Booleove algebre.

$$x \cdot x = x$$

Primer 2:

Podana je logična funkcija

$$f(x, y, z) = (x \equiv y) \uparrow (y \oplus z) \vee (\bar{x} \downarrow y \cdot \bar{z})$$

a) Zapišite spodje funkcije z operatorji NOT, AND, OR:

$$x \equiv y = \underline{\hspace{4cm}}$$

$$x \oplus y = \underline{\hspace{4cm}}$$

$$x \uparrow y = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (dva zapisa)}$$


$$x \downarrow y = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (dva zapisa)}$$

b) Zapišite funkcijo  $f(x,y,z)$  v minimalni konjunktivni normalni obliki.
 
### Primer 3:

Podana je logična funkcija  $F(A,B,C,D)$  z redundancami. Zapišite:

- MDNO (Minimalno disjunktivno normalno obliko)
- MKNO (Minimalno konjunktivno normalno obliko)
- MNO (določite število operatorjev in število vhodov) za MDNO in MKNO.



### Primer 4:

Realizirajte podano logično funkcijo  $f(x_1, x_2, x_3)$  v dvonivojski obliki z minimalnim številom NOR operatorjev.

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$f$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

### Primer 5:

Podana je logična funkcija

$$f(A,B,C,D) = A.B.\bar{D} \vee A.B.D \vee \bar{A}.\bar{B}.C \vee \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}$$

Naoge:

- Zapišite funkcijo v Veitchev diagram
- Pokažite, da je funkcija linearna
- Zapišite jo z operatorji XOR

### Primer 6:

Naloge:




- Narišite dekode s tremi krmilnimi vhodi in 8 izhodi (3/8 DEK) in označite vhode in izhode.
- Zapišite logično funkcijo  $f(x,y,z) = x.y \vee z$  v pravilnostno tabelo.
- Realizirajte zgoraj definirano logično funkcijo z enim dekoderjem (3/8 DEK) in ustreznimi logičnimi vrati (OR, AND, NOT).

Primer 7:

Realizirajte logično vezje za pretvorbo 4 - bitne binarne kode  $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)$  v 4 - bitno Grayevo kodo  $G = (g_1, g_2, g_3, g_4)$ .

1. Zapišite pravilnostno tabelo izhodnih funkcij.
2. Poiščite MDNO (minimalno disjunktivno normalno obliko) izhodnih funkcij  $g_1, g_2, g_3, g_4$ .
3. Realizirajte logično vezje z MUX-i (8/1,4/1, 2/1)

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$g_1$	$g_2$	$g_3$	$g_4$
0	0	0	0				
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
0	1	1	1				
1	0	0	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0				
1	1	1	1				

 
 
 


Primer 8:

Realizirajte logično vezje za pretvorbo 4 - bitne binarne kode  $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)$  v 4 - bitno Grayevo kodo  $G = (g_1, g_2, g_3, g_4)$ .

1. Zapišite pravilnostno tabelo izhodnih funkcij.
2. Poiščite MDNO (minimalno disjunktivno normalno obliko) izhodnih funkcij  $g_1, g_2, g_3, g_4$ .
3. Realizirajte logično vezje z MUX-i (8/1,4/1, 2/1)


$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$g_1$	$g_2$	$g_3$	$g_4$
0	0	0	0				
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
0	1	1	1				
1	0	0	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0				
1	1	1	1				

   

## Strukturalni gradniki
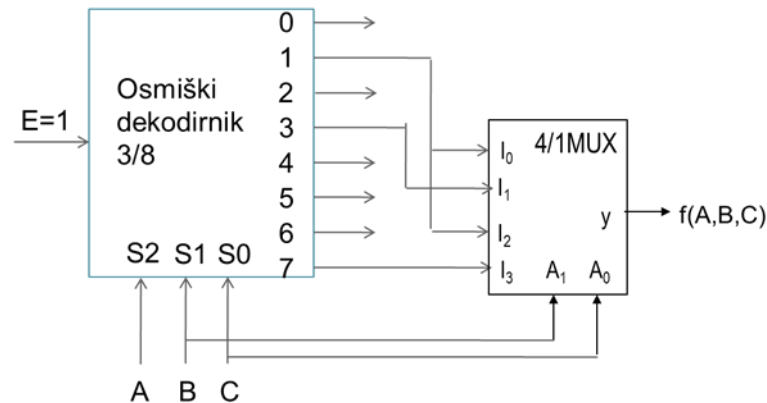
### Primer 1:

Podano je logično vezje, ki ga sestavljata dekodirnik in multiplekser. Zapišite funkcijo  $f(A,B,C)$  v disjunktivni normalni obliki.



## Pomnilne celice

### Primer 1:

- Narišite povratno vezavo NAND operatorjev in definirajte vhoda R, S in izhoda Q in negirani Q.
- Zapišite binarno aplikacijsko tabelo prehajanja stanj za izhod  $Q(t+1)$ .
- Zapišite pomnilno enačbo  $Q(t+1) = ?$  v minimalni obliki, kjer je prepovedana kombinacija določena z redundancami (x).
- Z uporabo povratne vezave NAND realizirajte sinhronsko T pomnilno celico tako, da vključite dodaten nivo operatorjev NAND z urinim signalom CLK.

### Primer 2:

Realizirajte sinhronsko D pomnilno celico z uporabo sinhronske JK pomnilne celice.

Naloge:

- Zapišite binarno aplikacijsko tabelo za D pomnilno celico –  $Q(t+1)=f(D, Q(t))$ .
- Določite vzbujevalni funkciji J in K.
- Za realizacijo uporabite 2/MUX.
- Narišite vezje sinhronske D pomnilne celice.

## Programabilni gradniki in pomnilnik

### Primer 1:


Zapišite v pravilnostno tabelo delovanje dekodirnika 8/3. Zapišite njegovo realizacijo z uporabo programabilnih gradnikov:

- PLA
- PAL
- ROM

Za vsakega od njih zapišite ustrezno obliko logičnih funkcij in narišite njegovo izvedbo s programabilnim poljem AND-OR.
 
### Primer 2:

V statičnem RAMu je uporabljena pomnilna celica D, kjer se izvede vpis podatka na vhodu IN v pomnilno celico, ko je signal C=1 in se vsebina pojavi na izhodu OUT, ko je SEL = 0.



Zapišite pravilnostno tabelo delovanja celice D in preverite ali vezje ustreza podanim zahtevam: a) pri pisanju v celico je izhod OUT neaktiven; b) pri pisanju v celico je izhod  $OUT=Q$ . Če vezje pomnilne celice ne ustreza zgornjim zahtevam, zapišite razlog in definirajte novo shemo.

### Rešitev:

SEL	WR	C
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

$$C = SEL \cdot \overline{WR}$$


a) Vezje ustreza zahtevam: SEL=1, se izvede vpis (C=1), izhod OUT je neaktiven

b) Konflikt: SEL = 1  $\rightarrow$  C=1, se izvede vpis, podatek Q ni na voljo na OUT

Popravek:


1-Vhod SEL=0  $\rightarrow$  negiramo SEL na vhodu v konjunkcijo, dobimo C=1
 
$$C = \overline{SEL} \cdot \overline{WR}$$



2- Vhod SEL=0  $\rightarrow$  dodamo negator signalu SEL za določanje izhoda OUT
 
$$C = \overline{SEL} \cdot \overline{WR}$$




## Registri in števci
 
### Primer 1:

Realizirajte 4-bitni sinhronski pomikalni register  $Y=(y_3 y_2 y_1 y_0)$  za pomik vsebine za eno mesto desno. Na voljo imate logična vrata NEG. Naloge:

- Z vhodnim signalom  $\text{Set}=0$  na asinhronskih vhidih ( $\sim R$ ,  $\sim S$ ) nastavite začetno vrednost registra  $Y=(1111)$ . Asinhronski vhod vpliva na spremembo stanja celice, če je po vrednosti 0.
- V najbolj pomemben bit se pri pomiku vpisuje spremenljivka  $a=(0,1)$ .
- Definirajte krmilne signale in ustrezno povežite vse vhode pomnilnih celic.



### Primer 2:

Realizirajte 2-bitni sinhronski univerzalni register  $Y=(y_1, y_0)$ , ki opravlja naslednje naloge:

- Vpis: V pomnilne celice se vpiše poljubna vrednost  $Y(t+1) = X(x_1, x_0)$ .
- Hold: Vrednost pomnilnih celic se ohrani  $Y(t+1) = Y(t)$ .
- CPL: ciklični pomik levo za eno mesto:  $y_1(t+1) = y_0(t)$ ,  $y_0(t+1) = y_1(t)$ .
- PD: pomik desno za eno mesto, tako da se v izpraznjeno celico  $y_1$  zapiše konstanta 1.

Za realizacijo imate na voljo: dve sinhronski D pomnilni celici in 2-naslovne MUX-je (označeni morajo biti podatkovni in naslovni vhodi).

### Primer 3:

Realizirajte 3-bitni sinhronski števec  $Q=(q_2, q_1, q_0)$ , ki opravlja dve različni nalogi:

- $A=0$  - Šteje po modul  $M=6$ , s funkcijo odštevanja (DEC) in korakom  $k=1$ .
- $A=1$  - V pomnilne celice se vpiše konstantna vrednost  $X=(1,0,1)$ .

Za realizacijo imate na voljo sinhronske D pomnilne celice, ki jih krmilimo z:

- Multiplekserji, kjer za vsako pomnilno celico izberite MUX 4/1 ali MUX 8/1
- Logičnimi vrati NOT, AND, OR

Napišite celovito tabelo stanj števca in narišite logično shemo s pomnilnimi celicami D, MUX-i (označenimi podatkovnimi in naslovnimi vhodi) in z vsemi povratnimi vezavami izhodov Q in negirani Q.

## **Avtomati**

### Primer 1:

Definirajte in narišite diagram prehajanja stanj za Mooreov avtomat, ki omogoča razpoznavanje zaporedja  $X=01010$  v poljubnem serijskem nizu ničel (0) in enic (1).


Avtomat naj vrne izhod:

- $y_1$ , ko razpozna celotno zaporedje  $X=01010$ .
- $y_2$ , če je v tem zaporedju razpoznano delno zaporedje iz  $X$ , to je 101.
- $y_3$  v ostalih primerih.



**Primer 2:**

Podana je logična shema Mooreovega avtomata z izhodoma  $Q_1$  in  $Q_0$ . Zapišite tabelo prehajanja stanj in diagram prehajanja stanj za podani avtomat

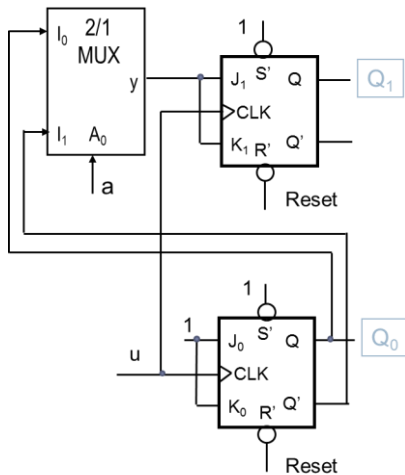**Rešitev:**

$$J_1 = K_1 = \bar{a} \cdot Q_0 \vee a \cdot \bar{Q}_0$$

Enačbi za vhode J in K:  $J_0 = K_0 = 1$


Zapišemo tabelo za J in K za obe celici v odvisnosti od  $a$ ,  $Q_1(t)$ ,  $Q_0(t)$ . Za poznane vhodne vrednosti določimo izhode pomnilnih celic  $Q_1(t+1)$  in  $Q_0(t+1)$ .

$a$	$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$J_1=K_1$	$J_0=K_0$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$
0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	0

Napišemo še sekvenco delovanja ali narišemo diagram delovanja sekvenčnega:

$a=0$ :  $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00 \rightarrow \dots$  ali  $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$

 $a=1$ :  $00 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 01 \rightarrow 00 \rightarrow \dots$  ali  $0 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$



## Procesor MIPS

### Primer 1:

Za ukaz MIPS, ki je podan kot:

1 0 0 1 0 0 s s s s t t t t t i

določite:

- tip ukaza, shemo delitve v polja z imeni in številčenjem bitov
- strojno kodo ukaza (heksadecimalni zapis), če je takojšnji operand (i) enak 28 in je uporabljen register R1 za izvorni operand rs (s) in register R2 za izvorni operand rt (t).
- narišite podatkovne poti za izvedbo ukaza,
- zapišite izvedbo ukaza v RTL jeziku.

**Rešitev:**

- tip ukaza in njegovo razdelitev v polja z oštevilčenjem bitov

Ukaz 1bu ( I tip) : R[rt] = {24'b0, M[R[rs]+SignExtImm](7-0)}

opkoda	rs	rt	Takojšnji operand
31-26	25-21	20-16	15-0

- strojno kodo ukaza (binarni in heksadecimalni zapis), če je takojšnji operand (i) enak 28 in je uporabljen R1 za izvorni operand rs (s) in R2 za izvorni operand rt (t).


100100 sssss    tttt    iiiiiiiiiiiiiiiii

Bin: 100100 00001 00010 0000000000011100

Hex: 1001 0000 0010 0010 0000 0000 0001 1100 --> Hex: 9022001c

- narišite podatkovne poti in zapišite operacije izvajanja ukaza v RTL jeziku.

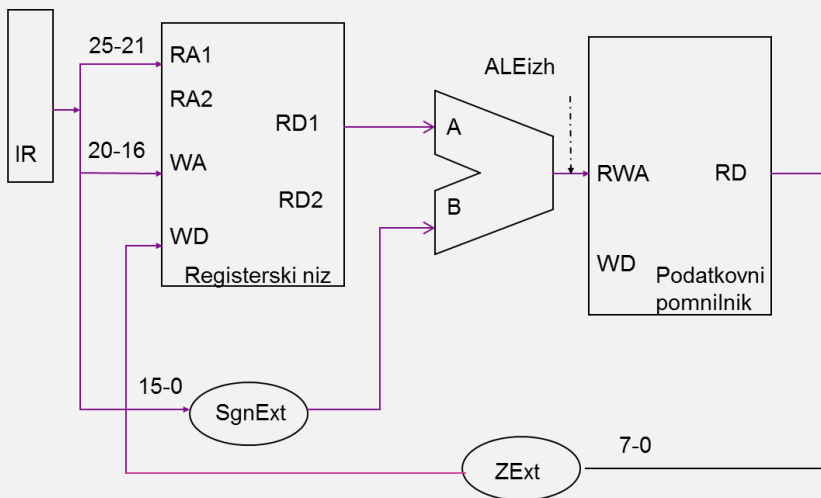Ukaz 1bu – unsigned bajt se vpiše v register – raztegnitev ničle v zgornjih 24 bitov.



A(RD1) <= Reg[IR(25-21)]

$$\text{ALEizh} \leq A + B(\text{SgnExt}(\text{IR}(15-0)))$$
$$\text{Reg}[\text{IR}(20-16)] \leq \text{ZE}(\text{Pom}[\text{ALEizh}](7-0))$$

### Primer 2:

MIPS procesor ima ukaz SLTI -- *Set on less than immediate (signed)*


Description:	If \$s is less than immediate, \$t is set to one. It gets zero otherwise.
Operation:	if \$s < imm \$t = 1; advance_pc (4); else \$t = 0; advance_pc (4);
Syntax:	slti \$t, \$s, imm
Encoding:	0010 10ss ssst tttt iiii iiii iiii iiii

Naloga:

1. Zapišite v kateri tip ukazov sodi SLTI.
2. Narišite podatkovne poti tako, da vključite v izvedbo niz registrov, ki imajo shranjene konstante (0,1,4,8,16,32,64,128).
3. Definirajte zapis v RTL jeziku.
4. Predlagajte rešitev, ki bi omogočala naslavljanje registrov konstant z uporabo OP kode in zastavice N.

**Rešitev:**

1. I tip ukaza
- 2.

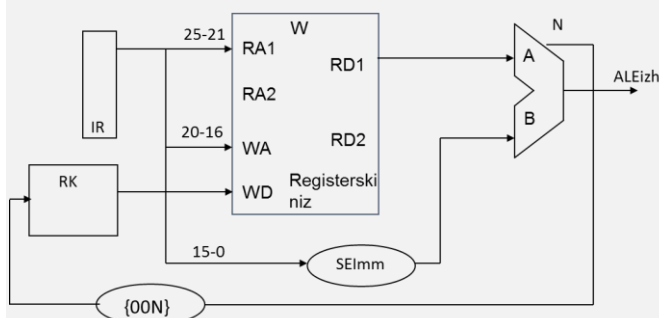

3.


$$A(RD1) \leq \text{Reg}[IR(25-21)]$$

B <= SignExt[ IR(15-0) ]

$$ALE_{izh} \leq A - B(\text{SgnExt}(\text{IR}(15-0)))$$

Reg[ IR(20-16) ] <= RK[ 00N ]

4.

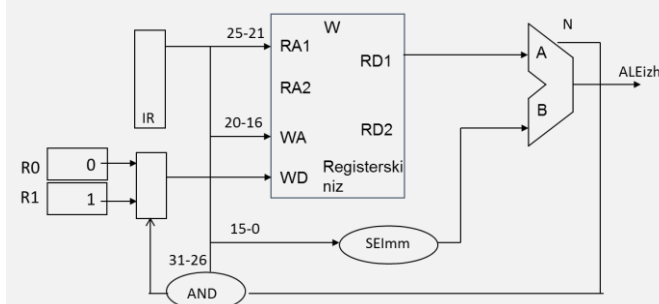
$$A(RD1) \leq \text{Reg}[IR(25-21)]$$

B <= SignExt[ IR(15-0) ]

$$ALEizh \leq A - B(SgnExt(IR(15-0)))$$

IF IR[31-26]&N=0: Reg[ IR(20-16) ] <= [R0]

IF IR[31-26]&N=1: Reg[ IR(20-16) ] <= [R1]


### Primer 3:

Za izvajanje naslednjih dveh ukazov:


lw, bne

Določite:

- imena signalov, ki določajo krmiljenje posameznih enot in jih vpišite v spodnjo shemo
- definirajte funkcije ob določenih vrednostih signalov (tako kot smo opisali signale pri procesorju MIPS, npr. MUX1: 0 – RD2, 1- 'SignExtend'(IR[15-0]) )
- v tabeli zapišite krmilne signale za oba ukaza (če signal ni uporabljen za krmiljenje, ga postavite kot karkoli (x))
- v shemo dodajte vezje, ki je potrebno za izvedbo ukaza bne.

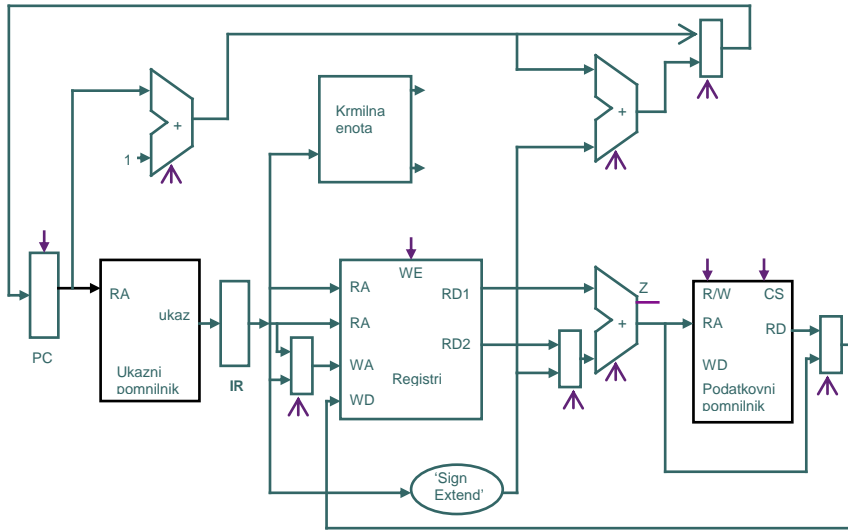

### Rešitev:

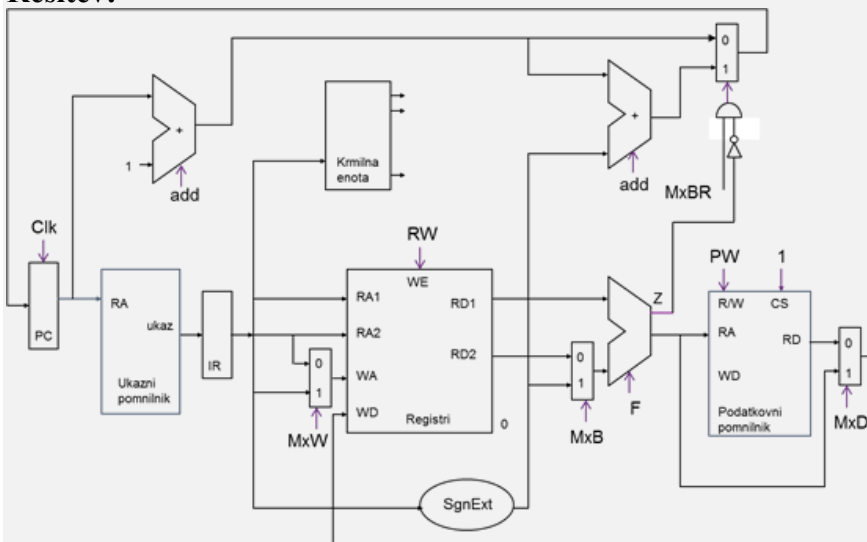

Krmilni signali:

MxW: (1 signal)

0: IR(20-16)

1: IR(15-11)

PW: (1signal)

1 - PomRead

0 – PomWrite

MxB: (1 signal)

0: RD2

RW: (1signal)

0 – NOP

1: SgnExt(IR(15-16))

1 –RegWrite

MxD: (1 signal)

F : ALE funkcija (4 signali)

0: RD

0: A+B

1: ALEIzh

1: A-B

BR: (1 signal)

add: seštevalnik za izračun naslova

0: PC+4

1: BranchAddr

Ukaz	MxW	MxB	MxD	MxBR	PW	RW	F
lw	0	1	0	0	1	1	0
bne	x	0	x	1	1	0	1