



Digitalna vezja UL, FRI




P9 Programabilni gradniki

Programabilni gradniki

▶ Arhitektura:

- ▶ AND polje
- ▶ OR polje


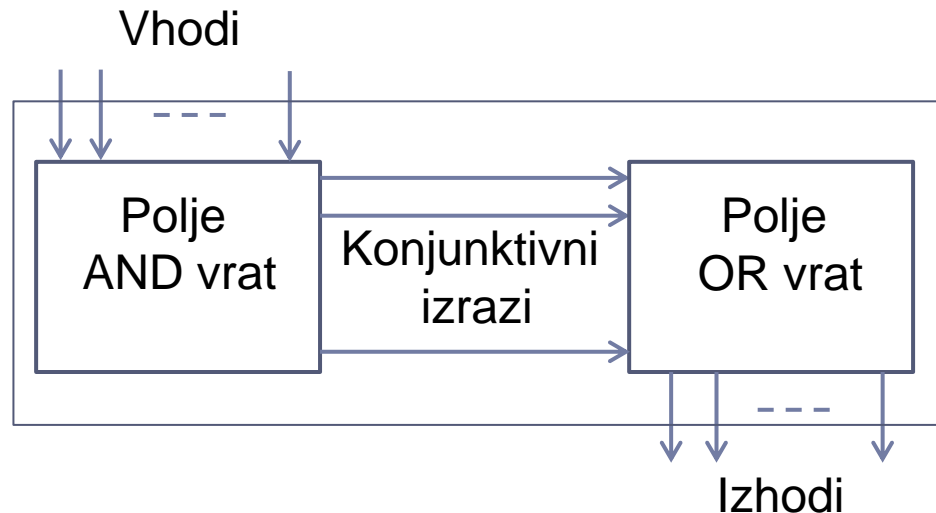


▶ Tipi:

- ▶ PLA (Programmable Logic Array)
- ▶ PAL (Programmable Array Logic)
- ▶ ROM (Read Only Memory)



PLA

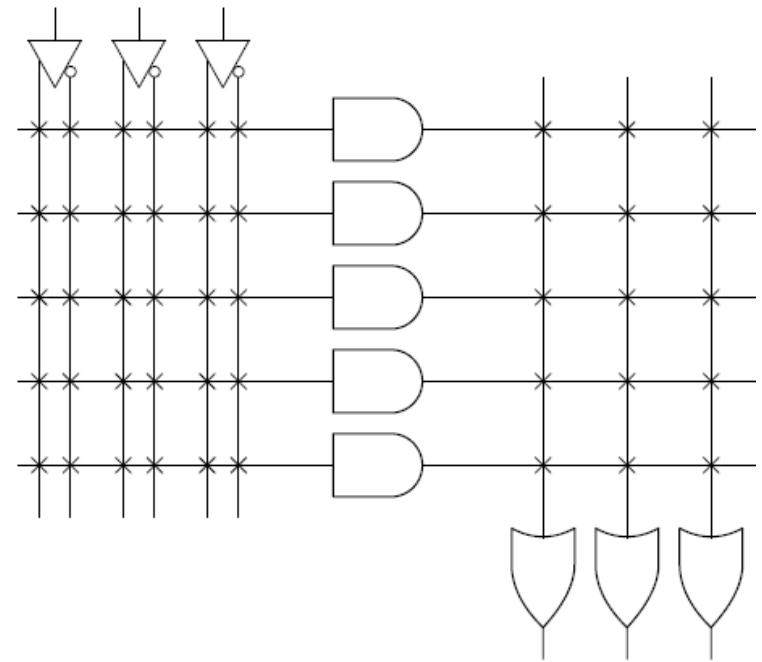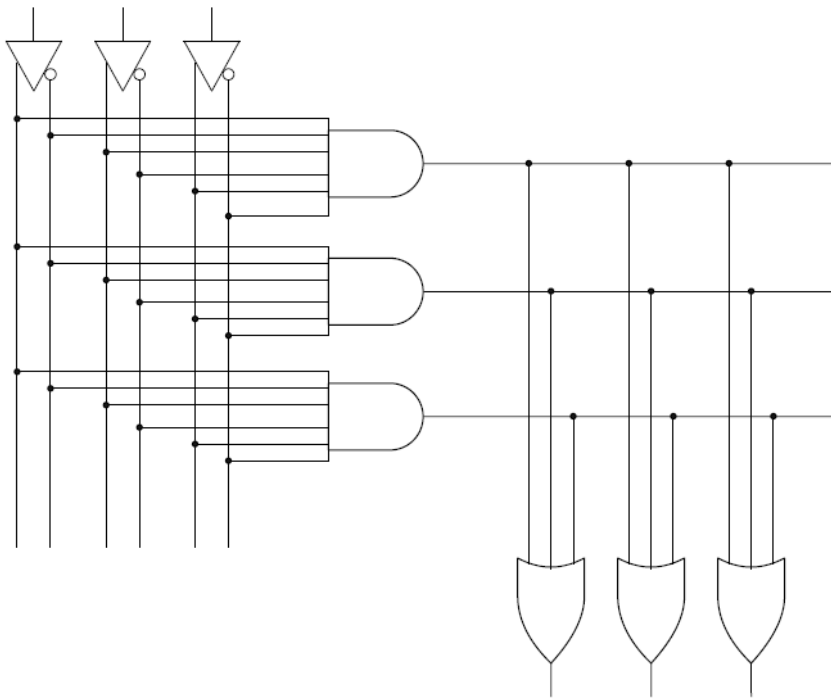- ▶ PLA ima programabilni obe polji, tako AND in OR
- ▶ Primer PLA pred programiranjem: 3 vhodi, 3 izhodi
- ▶ Oznaka x označuje povezavo na konjunktivna, disjunktivna vrata



PAL

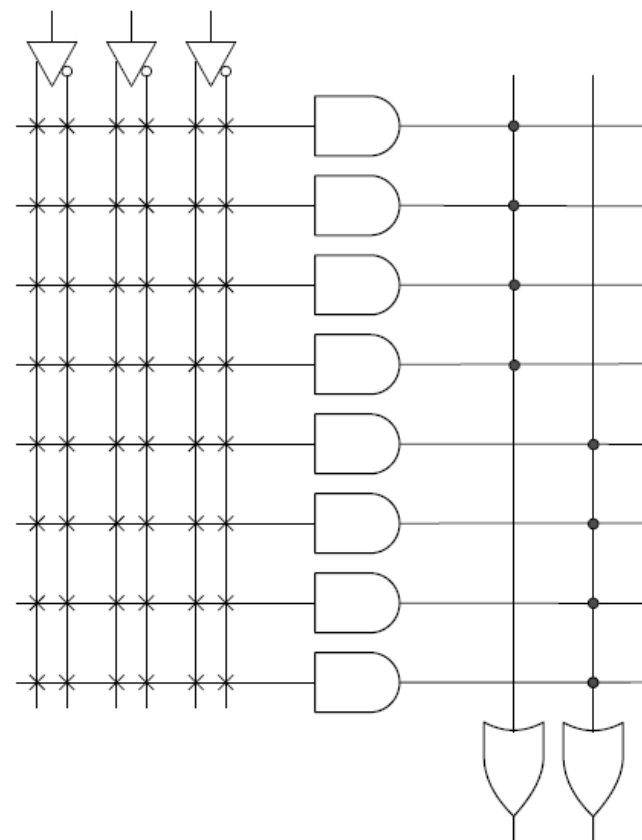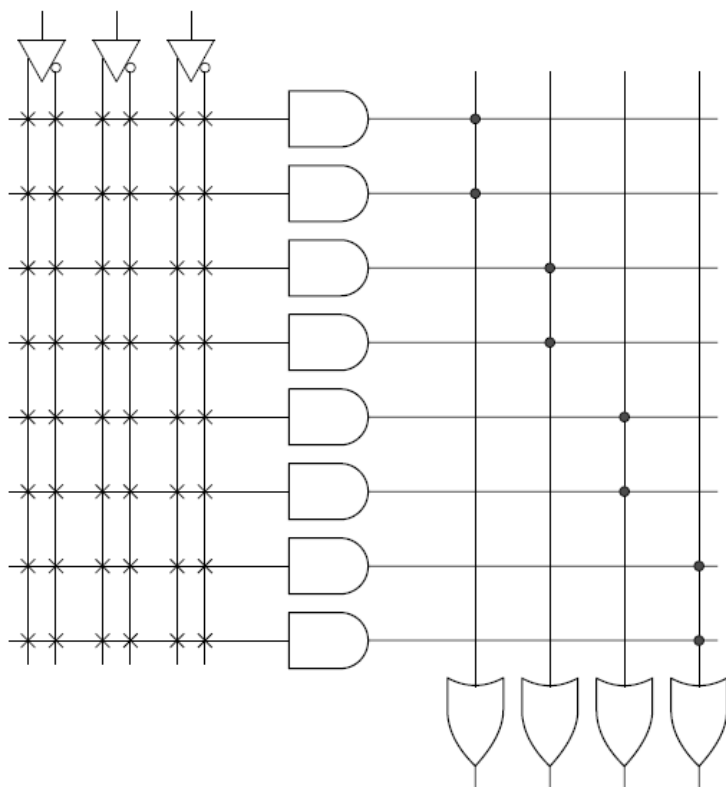- ▶ PAL ima programabilno polje AND in fiksno polje OR.
- ▶ Oznaka x označuje povezavo na konjunktivna vrata.
- ▶ Oznaka • fiksne povezave (2, 4, 8, ...)



Realizacija funkcij

Vhodi: x_1, x_2, x_3

Logične funkcije: g_1, g_2, g_3, g_4

x_1	x_2	x_3		g_1	g_2	g_3	g_4
0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	2	0	0	0	0
0	1	1	3	0	0	0	0
1	0	0	4	1	1	1	1
1	0	1	5	1	0	0	1
1	1	0	6	1	1	1	1
1	1	1	7	1	1	1	1

$$g_1 = x_1 \vee \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3$$


$$g_2 = x_1 \cdot \bar{x}_3 \vee x_1 \cdot x_2$$

$$g_3 = \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3 \vee x_1 \cdot x_2$$

$$g_4 = \bar{x}_2 \cdot x_3 \vee x_1$$

(PLA)

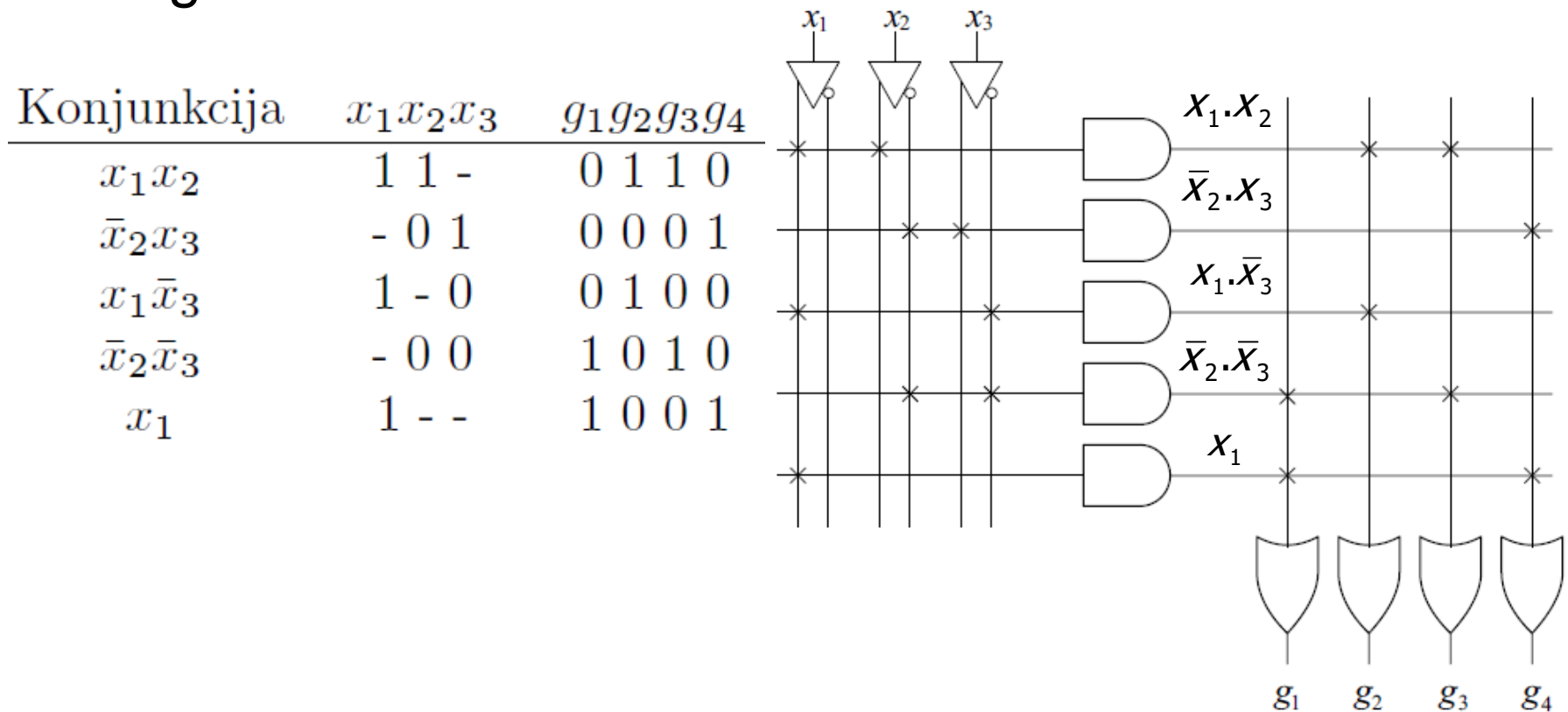- ▶ Za realizaciju uporabimo MDNO
- ▶ Programabilna matrika



(PAL)


- ▶ Za realizacijo uporabimo MDNO
- ▶ PAL - Dve konjunkciji sta povezani v disjunkcijo

$$g_1 = x_1 \vee \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3$$

$$g_2 = x_1 \cdot \bar{x}_3 \vee x_1 \cdot x_2$$


$$g_3 = \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3 \vee x_1 \cdot x_2$$

$$g_4 = \bar{x}_2 \cdot x_3 \vee x_1$$

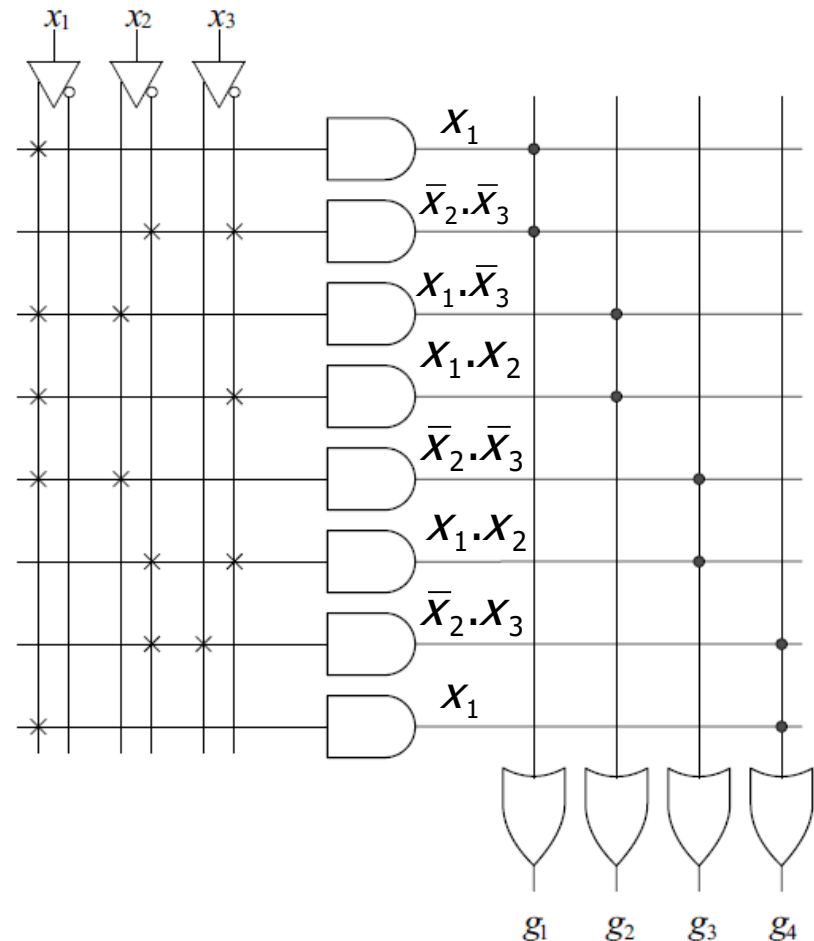


Programabilno vezje - ROM

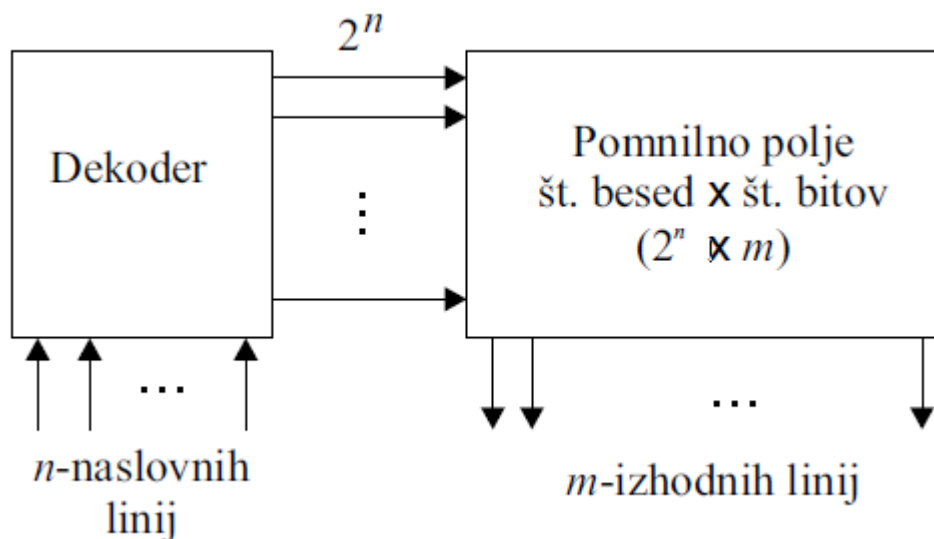- ▶ ROM ima fiksno polje AND in programabilno polje OR.
- ▶ Fiksno polje AND je dekodirnik:
 - ▶ n naslovnih linij – spremenljivke
 - ▶ 2^n izhodov – vhodne kombinacije, ki določajo izbiro pomnilne besede
- ▶ Programabilno polje OR – pomnilna beseda v katero se vpišejo funkcijske



Realizacija funkcij (ROM)

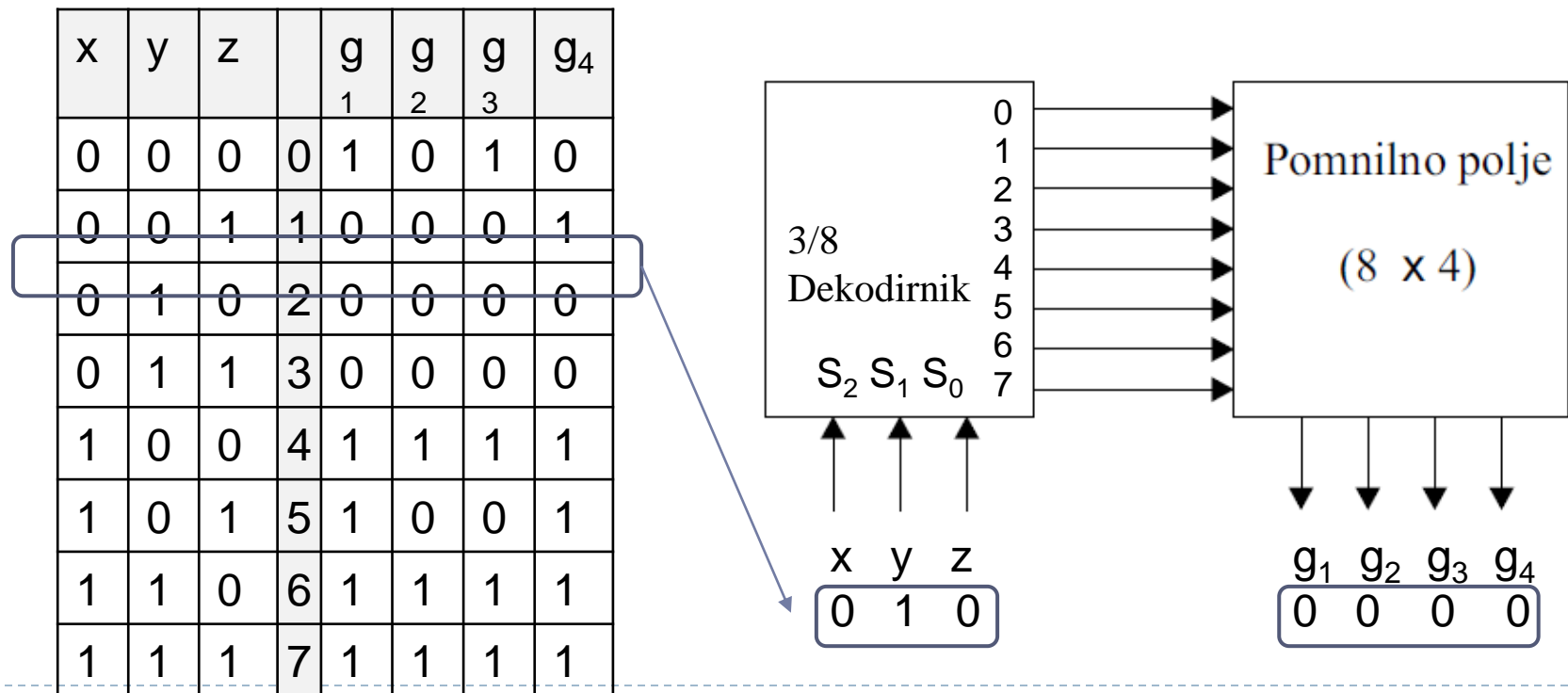- ▶ Za realizacijo uporabimo PDNO
- ▶ Pravilnostna tabela
 - ▶ x, y, z – krmilni vhodi dekodirnika
 - ▶ Izhod dekodirnika določa naslov za preslikavo funkcijskih vrednosti (zapisane so v pomnilnem polju) na izhode g_1 g_2 g_3 g_4



Naloga

- ▶ 2-bitni seštevalnik:
 $Z = X + Y$, prenos C
 - ▶ Vhodi: $X = (x_1, x_0)$, $Y = (y_1, y_0)$
 - ▶ Izhodi: $Z = (z_1, z_0)$, C
- ▶ Zapis funkcij:
 - ▶ MDNO \rightarrow NAND
 - ▶ MKNO \rightarrow NOR
 - ▶ NOT, AND, OR, XOR
 - ▶ Multiplekserji: 2/1, 4/1, 8/1
 - ▶ Programabilni gradniki:
PLA, PAL, ROM



x1	x0	y1	y0	C	z1	z0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	0	1	0			
0	0	1	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Pravilnostna tabela, MDNO


x1	x0	y1	y0	C	z1	z0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

Pravilnostna tabela, MDNO


x1	x0	y1	y0	C	z1	z0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

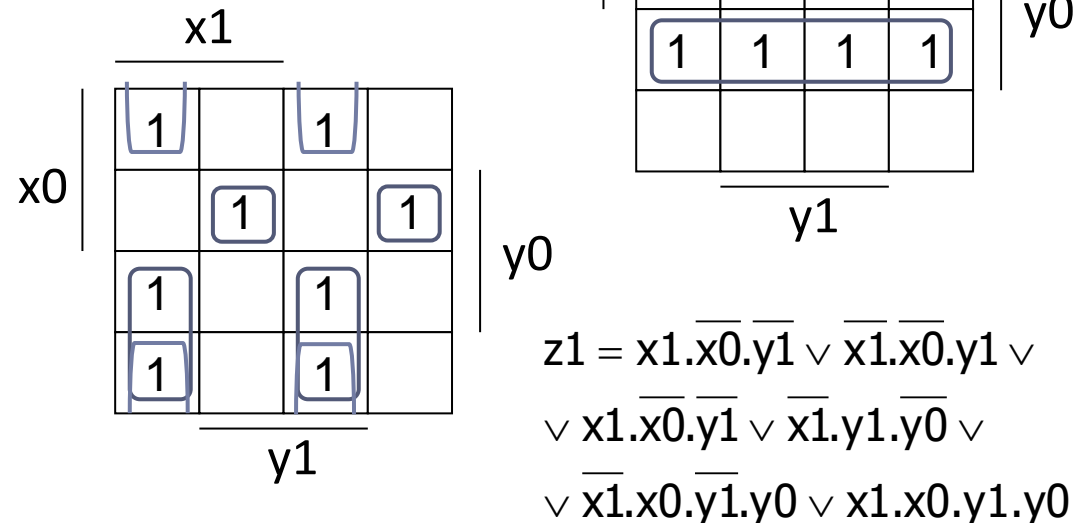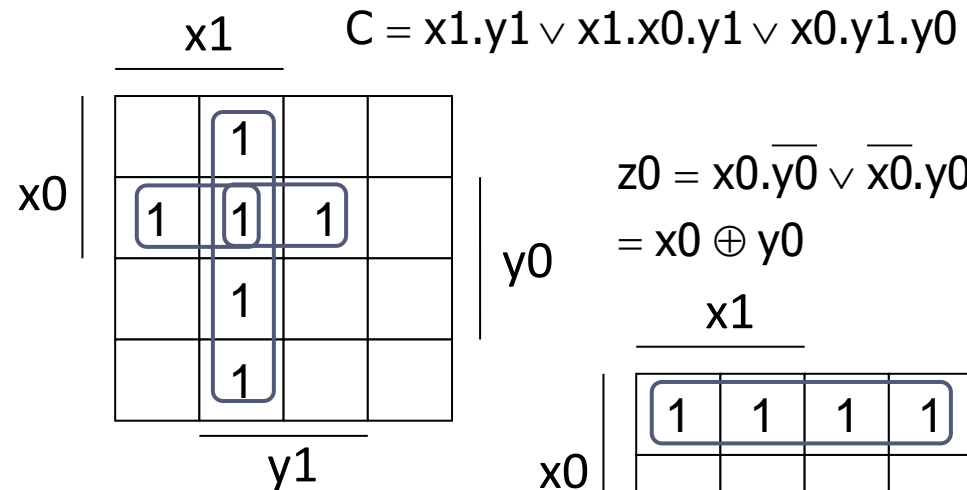


Pravilnostna tabela, MKNO

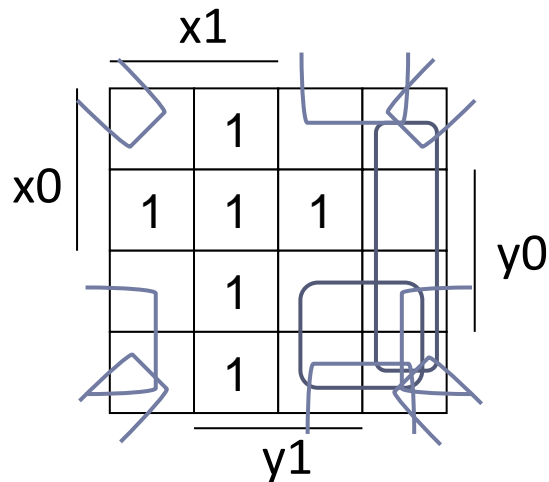
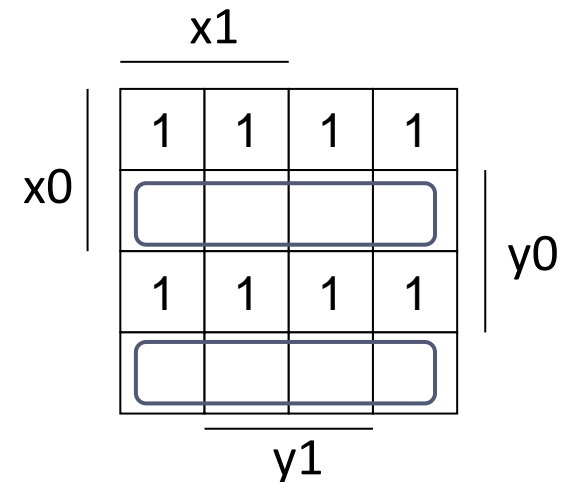
$$C = (x1 \vee x0).(x1 \vee y1). \\ (y1 \vee y0).(x1 \vee y0).(x0 \vee y1)$$


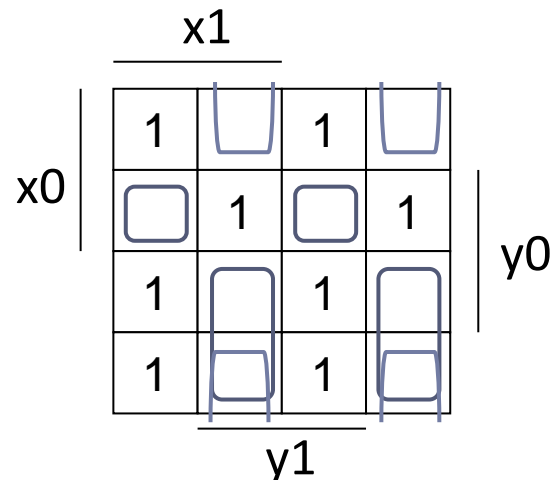
$$z0 = (\overline{x0} \vee \overline{y0}).(x0 \vee y0) = \\ = \overline{x0} \oplus \overline{y0}$$



$$z1 = (x1 \vee y1 \vee y0).(x1 \vee x0 \vee y1). \\ (\overline{x1} \vee \overline{y1} \vee y0).(\overline{x1} \vee x0 \vee \overline{y1}). \\ (x1 \vee \overline{x0} \vee \overline{y1} \vee \overline{y0}).(\overline{x1} \vee \overline{x0} \vee \overline{y1} \vee \overline{y0})$$

Zapis NAND, NOR

► NAND/NAND

$$C = (x1 \uparrow y1) \uparrow (x1 \uparrow x0 \uparrow y1) \uparrow (x0 \uparrow y1 \uparrow y0)$$

$$z1 = (x1 \uparrow \overline{x0} \uparrow \overline{y1}) \uparrow (\overline{x1} \uparrow \overline{x0} \uparrow y1) \uparrow (x1 \uparrow \overline{x0} \uparrow \overline{y1}) \uparrow \\ (\overline{x1} \uparrow y1 \uparrow \overline{y0}) \uparrow (\overline{x1} \uparrow x0 \uparrow \overline{y1} \uparrow y0) \uparrow (x1 \uparrow x0 \uparrow y1 \uparrow y0)$$

$$z0 = (x0 \uparrow \overline{y0}) \uparrow (\overline{x0} \uparrow y0)$$

► NOR/NOR

$$C = (x1 \downarrow x0) \downarrow (x1 \downarrow y1) \downarrow (y1 \downarrow y0) \downarrow (x1 \downarrow y0) \downarrow (x0 \downarrow y1)$$

$$z1 = (x1 \downarrow y1 \downarrow y0) \downarrow (x1 \downarrow x0 \downarrow y1) \downarrow (\overline{x1} \downarrow \overline{y1} \downarrow y0) \downarrow \\ (\overline{x1} \downarrow x0 \downarrow \overline{y1}) \downarrow (x1 \downarrow \overline{x0} \downarrow \overline{y1} \downarrow \overline{y0}) \downarrow (\overline{x1} \downarrow \overline{x0} \downarrow \overline{y1} \downarrow \overline{y0})$$

$$z0 = (\overline{x0} \downarrow \overline{y0}) \downarrow (x0 \downarrow y0)$$


Pravilnostna tabela, MUX

x1	x0	y1	y0	C	z1	z0	C	z1	z0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	0

► 2/1 MUX – kaskadna realizacija

► C, Z1, z0

► 4/1 MUX – kaskadna realizacija

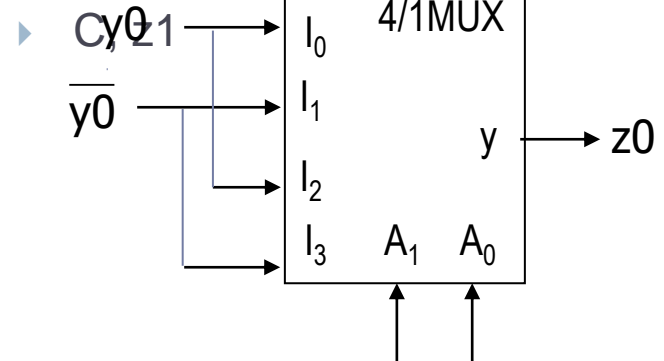



Pravilnostna tabela, MUX

x1	x0	y1	y0	C	z1	z0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	0	1	0	
0	0	1	1	0	1	1	
0	1	0	0	0	0	1	
0	1	0	1	0	1	0	
0	1	1	0	0	1	1	
0	1	1	1	1	0	0	
1	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	1	0	1	1	
1	0	1	0	1	0	0	
1	0	1	1	1	0	1	
1	1	0	0	0	1	1	
1	1	0	1	1	0	0	
1	1	1	0	1	0	1	
1	1	1	1	1	1	0	

8/1 MUX – kaskadna realizacija

▶ C, z1

▶ z0 – realizacija z 2/1

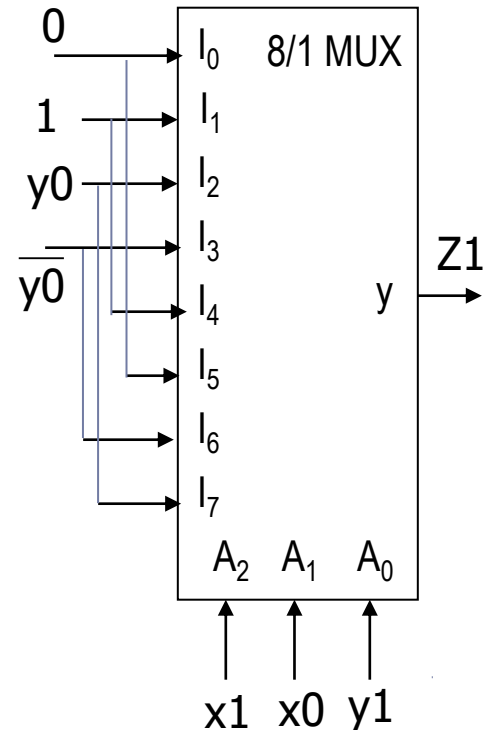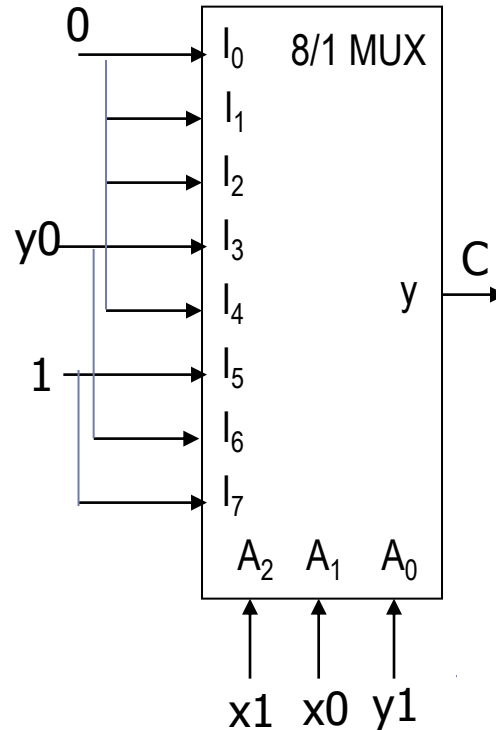

Programabilni gradniki:

▶ PLA

Konjunkcije: (11), vse so različne

Disjunkcije: 3 izhodi (C, z1, z0)

$x1.y1$

$x1.x0.y1$

$x0.y1.y0$

$x1.x0.y1$

$\overline{x1.x0.y1}$

$x1.x0.y1$

$\overline{x1.y1.y0}$

$\overline{x1.x0.y1.y0}$

$x1.x0.y1.y0$

$x0.y0$

$\overline{x0.y0}$

▶ PAL

Konjunkcije:

▶ C: 3


▶ z1: 6

▶ z0: 2

PAL – 8 konjunkcij povezanih v izhodno disjunkcijo

Pravilnostna tabela, ROM

x1	x0	y1	y0	C	z1	z0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

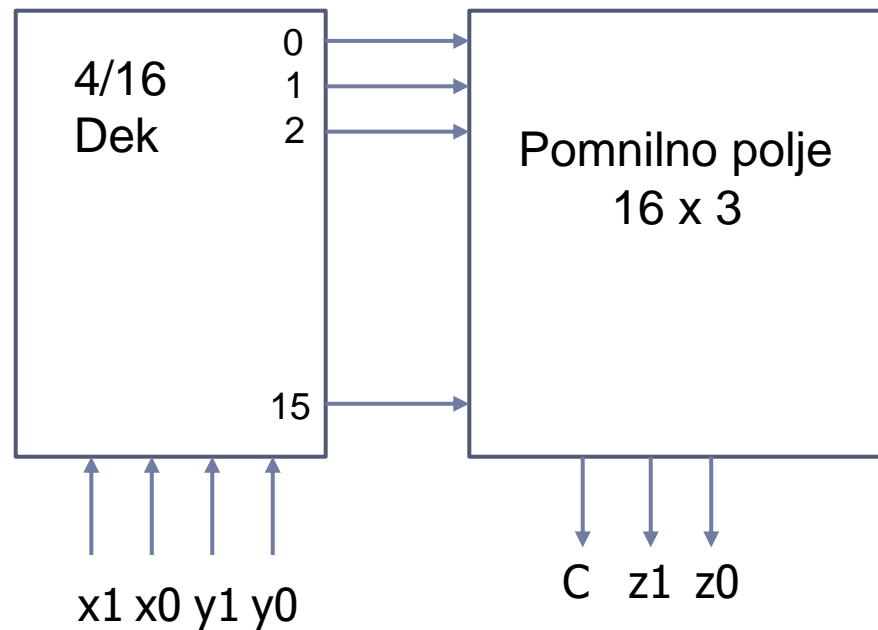

ROM: 16 x 3 ali 16 x 4